

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА 44

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ

старший преподаватель  
должность, уч. степень, звание

\_\_\_\_\_  
подпись, дата

А.Н. Долидзе  
инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине: СХЕМОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись, дата

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

## Проектное задание

Разработать электронное устройство в соответствии с предложенной схемой и исходными данными, которое обеспечило бы заданную точность и качество работы. Работоспособность устройства обязательно подтверждается моделированием с применением САПР Quartus.

Разработка устройства включает в себя следующие этапы:

- составление и обоснование выбора функциональной схемы;
- разработку проектируемой схемы в САПР Quartus с использованием стандартных блоков, предоставляемых САПР (И, НЕ, дешифратор, триггер и т.д.) и описание ее работы с использованием временных диаграмм;
- разработку проектируемой схемы в САПР Quartus с использованием языка описания аппаратуры SystemVerilog и описание ее работы с использованием временных диаграмм;
- анализ двух подходов к разработке проектируемой схемы;
- обоснование и выбор FPGA на базе которого будет синтезироваться разрабатываемая схема;
- моделированием с применением САПР Quartus.
- назначение входов и выходов проектируемой схемы на выбранном FPGA.

Согласно варианту (схема 3, вариант 2), устройство является блоком для работы памяти с периферийными устройствами. Предложенная схема устройства представлена на рисунке 1.

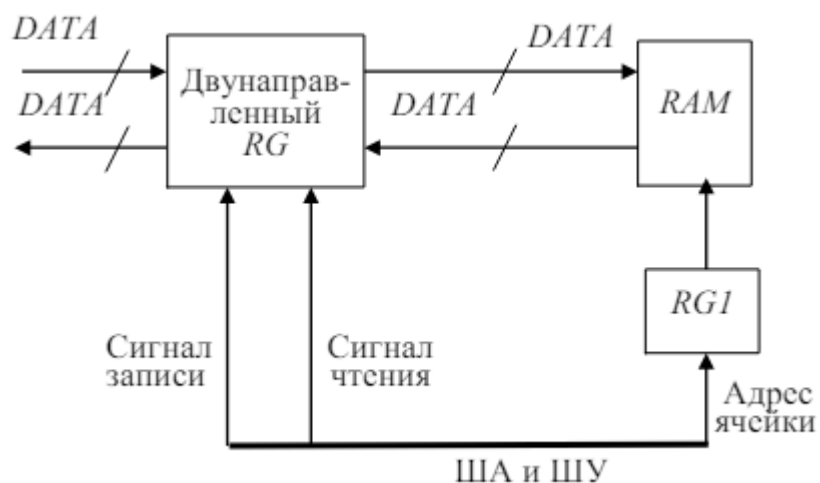


Рисунок 1 – Схема устройства

В таблице 1 представлен вариант работ с указанием заданной разрядности, адресности и дополнительного задания.

Таблица 1

Вариант	Разрядность	Адресность	Дополнительно
2	8	16	Без доп. задания

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
1. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ .....	6
1.1. ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ.....	6
1.2. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ БЛОКОВ .....	6
1.3. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ АППАРАТУРЫ SYSTEM VERILOG.....	8
2. ВЫБОР FPGA .....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	23

## **ВВЕДЕНИЕ**

Целью курсового проектирования является освоение методов расчета, схемотехнического проектирования и конструирования элементов и блоков ЦВМ на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС, далее FPGA).

В ходе выполнения курсового проекта должны быть получены схема устройства и программный код на языке описания аппаратуры System Verilog, соответствующие заданному в проектном задании функционалу. Устройство представляет собой преобразователь кодов, включающее в себя схемы контроля выдачи входного и выходного кодов.

## **1. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ**

### **1.1. ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ**

Реализовать заданный функционал можно различными способами. В ходе выполнения работы было принято решение использовать по возможности готовые модули среды Quartus. Например, в среде присутствует нужный нам модуль памяти, который может работать с двунаправленными шинами. Также в его параметрах можно указать нужную нам адресность и разрядность. Для корректной работы шины памяти после двунаправленного регистра поставлен элемент с тремя состояниями, который работает как буфер. К нему подключён провод от сигнала на разрешение записи в память.

Что же касается двухстороннего регистра, то такого модуля нет в среде Quartus. Поэтому мы создадим нужный нам пользовательский модуль на основе D-триггеров. Кол-во триггеров равно заданной разрядности. На входе использовалась комбинация элементов И, ИЛИ и НЕ, позволяющие принять сигнал либо с одной шины данных, либо с другой, со сбросом. Если  $mode=1$ , то осуществляется запись, если  $mode=0$  – то чтение.

Последний модуль в схеме – регистр для подачи адреса в память. Все эти модули управляются одним частотным сигналом.

### **1.2. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ БЛОКОВ**

В ходе разработки схемы устройства были использован стандартный модуль *LPM\_RAM\_IO*, *lpm\_dff* а также *D-триггеры*, логические элементы *or*, *and*, *not*. Также для упрощения итоговой схемы, был создан пользовательский блок. На рисунках 2- 3 представлен результат моделирования схемы в графическом редакторе среды Quartus.

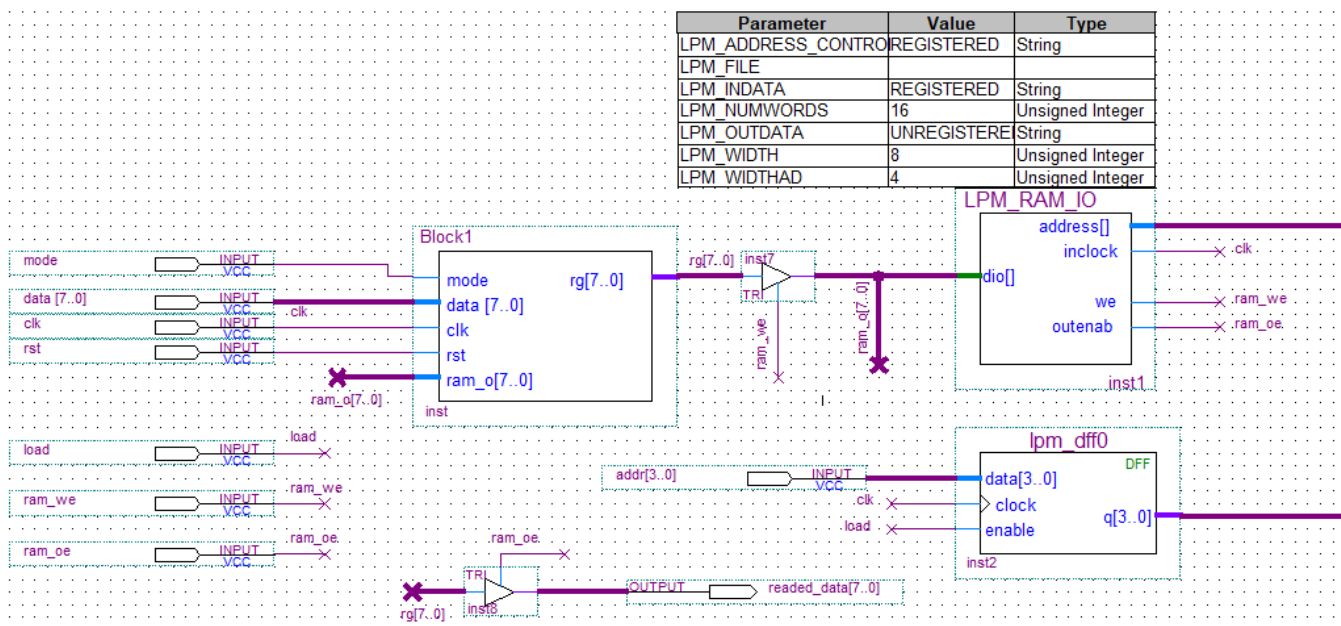


Рисунок 2 – Основная схема блока

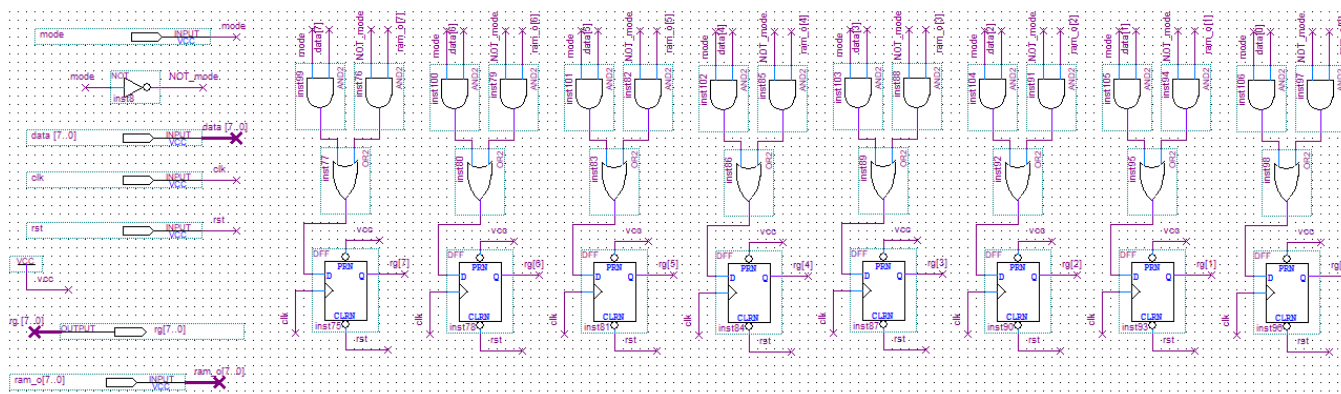


Рисунок 3 – Схема двунаправленного регистра

На рисунке 4 представлен результат симулирования схемы в виде временной диаграммы.

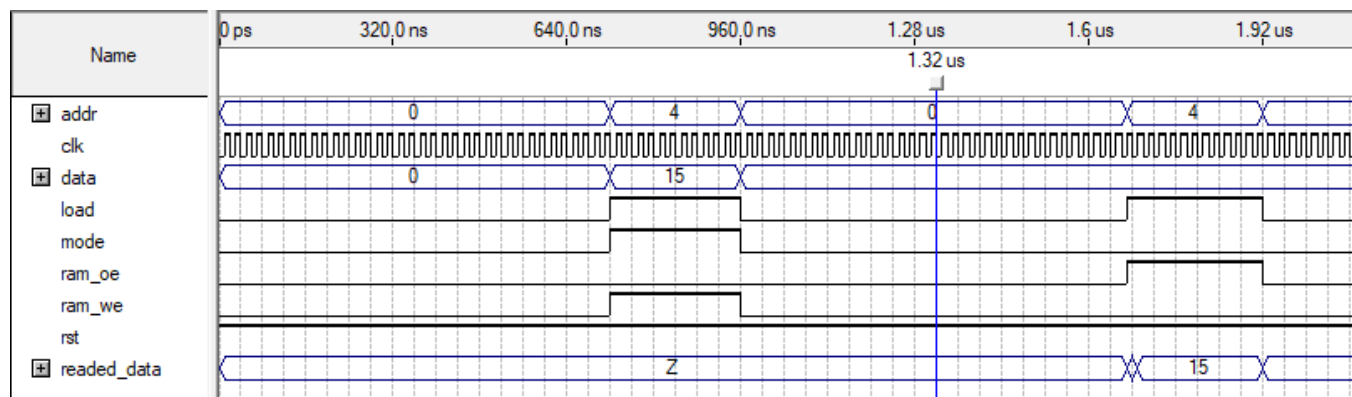


Рисунок 4 – Временная диаграмма

### 1.3. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ АППАРАТУРЫ SYSTEM VERILOG

Программа состоит из двух файлов: для пользовательского блока двустороннего регистра и основной программы. Код программы представлен в листингах 1-2.

#### Листинг 1

```
module block1(
    mode,
    clk,
    rst,
    data,
    ram_o,
    rg
);

input    mode;
input    clk;
input    rst;
input    [7:0] data;
input    [7:0] ram_o;
output   [7:0] rg;

wire     NOT_mode;
reg      [7:0] rg_ALTERA_SYNTHESIZED;
wire     vcc;
wire     SYNTHESIZED_WIRE_0;
wire     SYNTHESIZED_WIRE_1;
wire     SYNTHESIZED_WIRE_2;
```



```
wire    SYNTHESIZED_WIRE_3;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_4;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_5;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_6;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_7;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_8;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_9;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_10;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_11;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_12;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_13;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_14;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_15;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_16;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_17;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_18;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_19;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_20;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_21;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_22;
wire    SYNTHESIZED_WIRE_23;
```

```
assign  SYNTHESIZED_WIRE_4 = data[6] & mode;
```

```
assign  SYNTHESIZED_WIRE_7 = data[5] & mode;
```

```
assign  SYNTHESIZED_WIRE_10 = data[4] & mode;
```

```
assign    SYNTHESIZED_WIRE_13 = data[3] & mode;
```

```
assign    SYNTHESIZED_WIRE_16 = data[2] & mode;
```

```
assign    SYNTHESIZED_WIRE_19 = data[1] & mode;
```

```
assign    SYNTHESIZED_WIRE_22 = data[0] & mode;
```

```
always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
```

```
begin
```

```
if (!rst)
```

```
begin
```

```
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[7] = 0;
```

```
end
```

```
else
```

```
if (!vcc)
```

```
begin
```

```
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[7] = 1;
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[7] = SYNTHESIZED_WIRE_0;
```

```
end
```

```
end
```

```
assign    SYNTHESIZED_WIRE_2 = ram_o[7] & NOT_mode;
```

```
assign SYNTHESIZED_WIRE_0 = SYNTHESIZED_WIRE_1 |  
SYNTHESIZED_WIRE_2;
```

```
always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)  
begin  
if (!rst)  
begin  
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[6] = 0;  
end  
else  
if (!vcc)  
begin  
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[6] = 1;  
end  
else  
begin  
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[6] = SYNTHESIZED_WIRE_3;  
end  
end
```

```
assign SYNTHESIZED_WIRE_5 = ram_o[6] & NOT_mode;
```

```
assign NOT_mode = ~mode;
```

```
assign SYNTHESIZED_WIRE_3 = SYNTHESIZED_WIRE_4 |  
SYNTHESIZED_WIRE_5;
```

```
always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
```

```

begin
if (!rst)
    begin
        rg_ALTERA_SYNTHESIZED[5] = 0;
    end
else
if (!vcc)
    begin
        rg_ALTERA_SYNTHESIZED[5] = 1;
    end
else
    begin
        rg_ALTERA_SYNTHESIZED[5] = SYNTHESIZED_WIRE_6;
    end
end

assign    SYNTHESIZED_WIRE_8 = ram_o[5] & NOT_mode;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_6    =    SYNTHESIZED_WIRE_7    |
SYNTHESIZED_WIRE_8;

always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
begin
if (!rst)
    begin
        rg_ALTERA_SYNTHESIZED[4] = 0;
    end
else
if (!vcc)

```

```

begin
    rg_ALTERA_SYNTHESIZED[4] = 1;
end
else
    begin
        rg_ALTERA_SYNTHESIZED[4] = SYNTHESIZED_WIRE_9;
    end
end

assign    SYNTHESIZED_WIRE_11 = ram_o[4] & NOT_mode;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_9    =    SYNTHESIZED_WIRE_10    |
SYNTHESIZED_WIRE_11;

```

```

always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
begin
    if (!rst)
        begin
            rg_ALTERA_SYNTHESIZED[3] = 0;
        end
    else
        if (!vcc)
            begin
                rg_ALTERA_SYNTHESIZED[3] = 1;
            end
        else
            begin
                rg_ALTERA_SYNTHESIZED[3] = SYNTHESIZED_WIRE_12;
            end

```

```

end

assign    SYNTHESIZED_WIRE_14 = ram_o[3] & NOT_mode;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_12    =    SYNTHESIZED_WIRE_13    |
SYNTHESIZED_WIRE_14;

always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
begin
if (!rst)
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[2] = 0;
end
else
if (!vcc)
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[2] = 1;
end
else
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[2] = SYNTHESIZED_WIRE_15;
end
end

assign    SYNTHESIZED_WIRE_17 = ram_o[2] & NOT_mode;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_15    =    SYNTHESIZED_WIRE_16    |
SYNTHESIZED_WIRE_17;

```

```

always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
begin
if (!rst)
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[1] = 0;
end
else
if (!vcc)
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[1] = 1;
end
else
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[1] = SYNTHESIZED_WIRE_18;
end
end

assign    SYNTHESIZED_WIRE_20 = ram_o[1] & NOT_mode;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_18    =    SYNTHESIZED_WIRE_19    |
SYNTHESIZED_WIRE_20;

```

```

always@(posedge clk or negedge rst or negedge vcc)
begin
if (!rst)
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[0] = 0;
end

```

```

else
if (!vcc)
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[0] = 1;
end
else
begin
rg_ALTERA_SYNTHESIZED[0] = SYNTHESIZED_WIRE_21;
end
end

assign    SYNTHESIZED_WIRE_23 = ram_o[0] & NOT_mode;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_21    =    SYNTHESIZED_WIRE_22    |
SYNTHESIZED_WIRE_23;

assign    SYNTHESIZED_WIRE_1 = data[7] & mode;

assign    rg = rg_ALTERA_SYNTHESIZED;
assign    vcc = 1;

endmodule

```

## Листинг 2

```

module block2(
mode,
clk,
rst,
load,

```



```

        ram_we,
        ram_oe,
        addr,
        data,
        readed_data
    );

```

```

input    mode;
input    clk;
input    rst;
input    load;
input    ram_we;
input    ram_oe;
input    [3:0] addr;
input    [7:0] data;
output   [7:0] readed_data;

```

```

wire     [7:0] ram_o;
wire     [7:0] rg;
wire     [3:0] SYNTHESIZED_WIRE_0;

```

```

Block1  b2v_inst(
    .mode(mode),
    .clk(clk),
    .rst(rst),

```

```
.data(data),  
.ram_o(ram_o),  
.rg(rg));
```

```
lpm_ram_io_0 b2v_inst1(  
    .inclock(clk),  
    .we(ram_we),  
    .outenab(ram_oe),  
    .address(SYNTHESED_WIRE_0),  
    .dio(ram_o)  
);
```

```
lpm_dff0b2v_inst2(  
    .clock(clk),  
    .enable(load),  
    .data(addr),  
    .q(SYNTHESED_WIRE_0));
```

```
assign ram_o[7] = ram_we ? rg[7] : 1'bz;  
assign ram_o[6] = ram_we ? rg[6] : 1'bz;  
assign ram_o[5] = ram_we ? rg[5] : 1'bz;  
assign ram_o[4] = ram_we ? rg[4] : 1'bz;  
assign ram_o[3] = ram_we ? rg[3] : 1'bz;  
assign ram_o[2] = ram_we ? rg[2] : 1'bz;  
assign ram_o[1] = ram_we ? rg[1] : 1'bz;  
assign ram_o[0] = ram_we ? rg[0] : 1'bz;
```

```
assign readed_data[7] = ram_oe ? rg[7] : 1'bz;
```

```

assign  readed_data[6] = ram_oe ? rg[6] : 1'bz;
assign  readed_data[5] = ram_oe ? rg[5] : 1'bz;
assign  readed_data[4] = ram_oe ? rg[4] : 1'bz;
assign  readed_data[3] = ram_oe ? rg[3] : 1'bz;
assign  readed_data[2] = ram_oe ? rg[2] : 1'bz;
assign  readed_data[1] = ram_oe ? rg[1] : 1'bz;
assign  readed_data[0] = ram_oe ? rg[0] : 1'bz;

```

```

endmodule

```

```

module lpm_ram_io_0(inclock,we,outenab,address,dio);
/* synthesis black_box */

```

```

input inclock;
input we;
input outenab;
input [3:0] address;
inout [7:0] dio;

```

```

endmodule

```

На рисунке 5 представлен результат симуляции схемы, реализованной с помощью языка описания аппаратуры System Verilog.

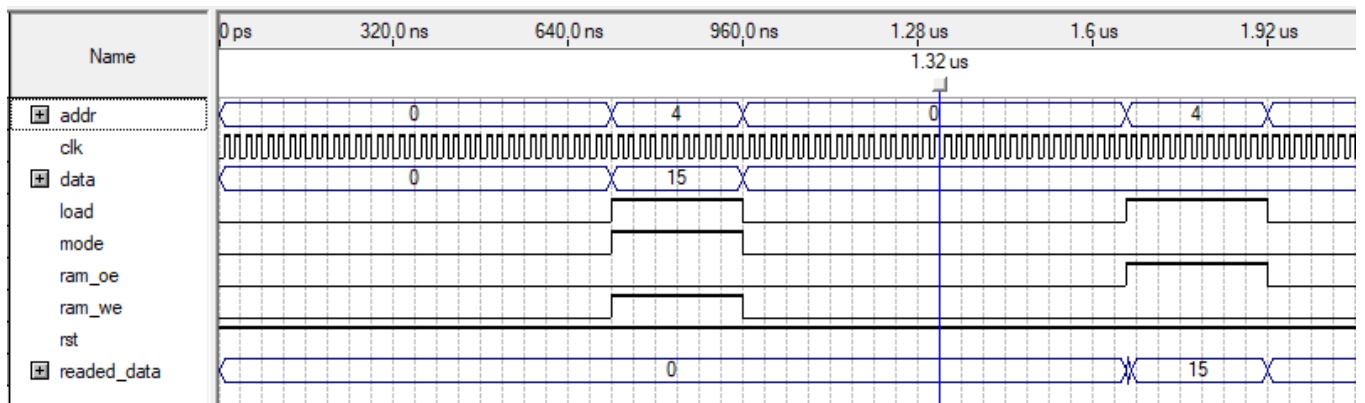


Рисунок 5 – Временная диаграмма

## 2. ВЫБОР FPGA

В ходе выполнения проекта было принято решение использовать ПЛИС Stratix II – EP2S15F484C3 ввиду того, что память в ПЛИС требует большое количество ресурсов и пинов. На рисунке 6 представлена схема подключения к ПЛИС.

# Top View - Flip Chip

## Stratix II - EP2S15F484C3

 


Рисунок 6 – Схема подключения выходов

На рисунке 7 представлена таблица назначения входов и выходов схемы.

	Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group
1	clk	Input	PIN_A5	4	B4_N1
2	data[7]	Input	PIN_A6	4	B4_N1
3	data[6]	Input	PIN_A7	4	B4_N1
4	data[5]	Input	PIN_A8	4	B4_N1
5	data[4]	Input	PIN_A10	9	B4_N1
6	data[3]	Input	PIN_A15	3	B3_N0
7	data[2]	Input	PIN_A16	3	B3_N0
8	data[1]	Input	PIN_A17	3	B3_N0
9	data[0]	Input	PIN_A18	3	B3_N0
10	mode	Input	PIN_A19	3	B3_N1
11	ram_o[7]	Input	PIN_B5	4	B4_N1
12	ram_o[6]	Input	PIN_B6	4	B4_N1
13	ram_o[5]	Input	PIN_B7	4	B4_N1
14	ram_o[4]	Input	PIN_B8	4	B4_N1
15	ram_o[3]	Input	PIN_B9	9	B4_N1
16	ram_o[2]	Input	PIN_B10	9	B4_N1
17	ram_o[1]	Input	PIN_B15	3	B3_N0
18	ram_o[0]	Input	PIN_B16	3	B3_N0
19	rg[7]	Output	PIN_B17	3	B3_N0
20	rg[6]	Output	PIN_B18	3	B3_N0
21	rg[5]	Output	PIN_B19	3	B3_N1
22	rg[4]	Output	PIN_C5	4	B4_N1
23	rg[3]	Output	PIN_C6	4	B4_N1
24	rg[2]	Output	PIN_C7	4	B4_N1
25	rg[1]	Output	PIN_C8	4	B4_N1
26	rg[0]	Output	PIN_C9	9	B4_N1
27	rst	Input	PIN_C10	9	B4_N1

Рисунок 7 – Таблица назначения входов и выходов схемы

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе выполнения проекта был получен блок для работы памяти с периферийными устройствами. Моделирование устройства выполнено с помощью графической среды САПР Quartus и с помощью языка описания аппаратуры System Verilog. Обе реализации дают одинаковый и подобный друг другу результат.

Устройство работает конкретно, соответствует поставленной задаче и функционалу.